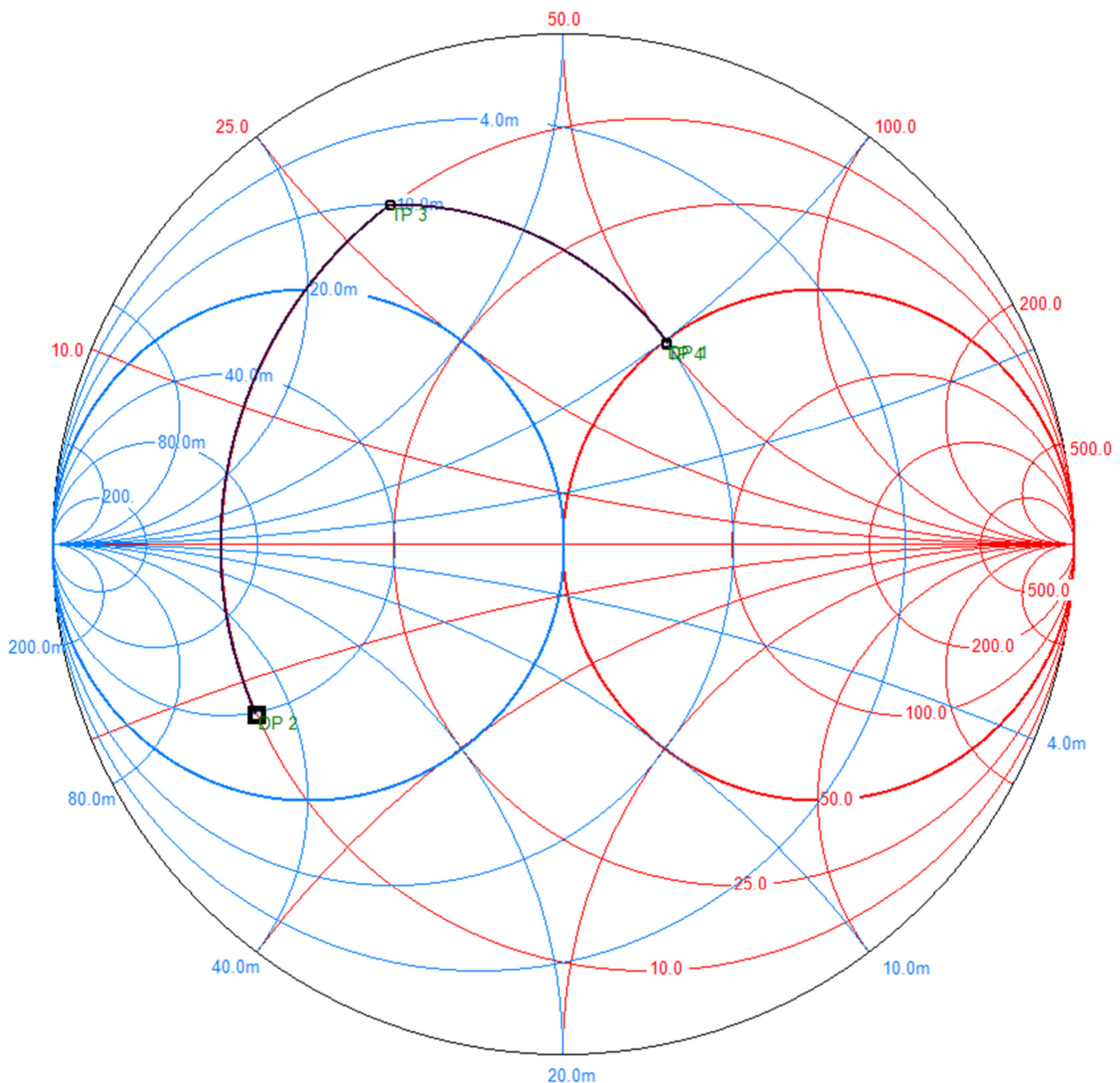


Aufgabe 1: (20 Punkte)

1. $\underline{s}_{11}$ und $\underline{s}_{22}^*$ direkt ins Smith-Chart einzeichnen oder daraus zunächst $\underline{z}_E$ und $\underline{z}_A^*$ berechnen:

$$\underline{z}_E = \frac{1 + \underline{s}_{11}}{1 - \underline{s}_{11}} = \frac{1 + 0,688 \cdot e^{-j151^\circ}}{1 - 0,688 \cdot e^{-j151^\circ}} = (0,197 - j0,249) \quad \left[\underline{Z}_E = \underline{z}_E \cdot Z_L = (9,84 - j12,46) \Omega \right]$$


$$\underline{z}_A^* = \left(\frac{1 + \underline{s}_{22}}{1 - \underline{s}_{22}} \right)^* = \left(\frac{1 + 0,447 \cdot e^{-j63^\circ}}{1 - 0,447 \cdot e^{-j63^\circ}} \right)^* = (1,008 + j1,003) \quad \left[\underline{Z}_A^* = \underline{z}_A^* \cdot Z_L = (50,4 + j50,2) \Omega \right]$$



$$\text{ablesen: } x_L = 0,6 - (-0,25) = 0,85 \rightarrow X_L = x_L \cdot Z_L = 42,5 \Omega \quad L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{42,5 \frac{\text{V}}{\text{A}}}{2\pi \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = \underline{\underline{3,38 \text{nH}}}$$

$$b_C = -0,5 - (-1,5) = 1,0 \rightarrow B_C = \frac{b_C}{Z_L} = 20 \text{mS} \quad C = \frac{B_C}{\omega} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}}{2\pi \cdot 2,0 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = \underline{\underline{1,59 \text{pF}}}$$

2. Transformation über Leitungen:

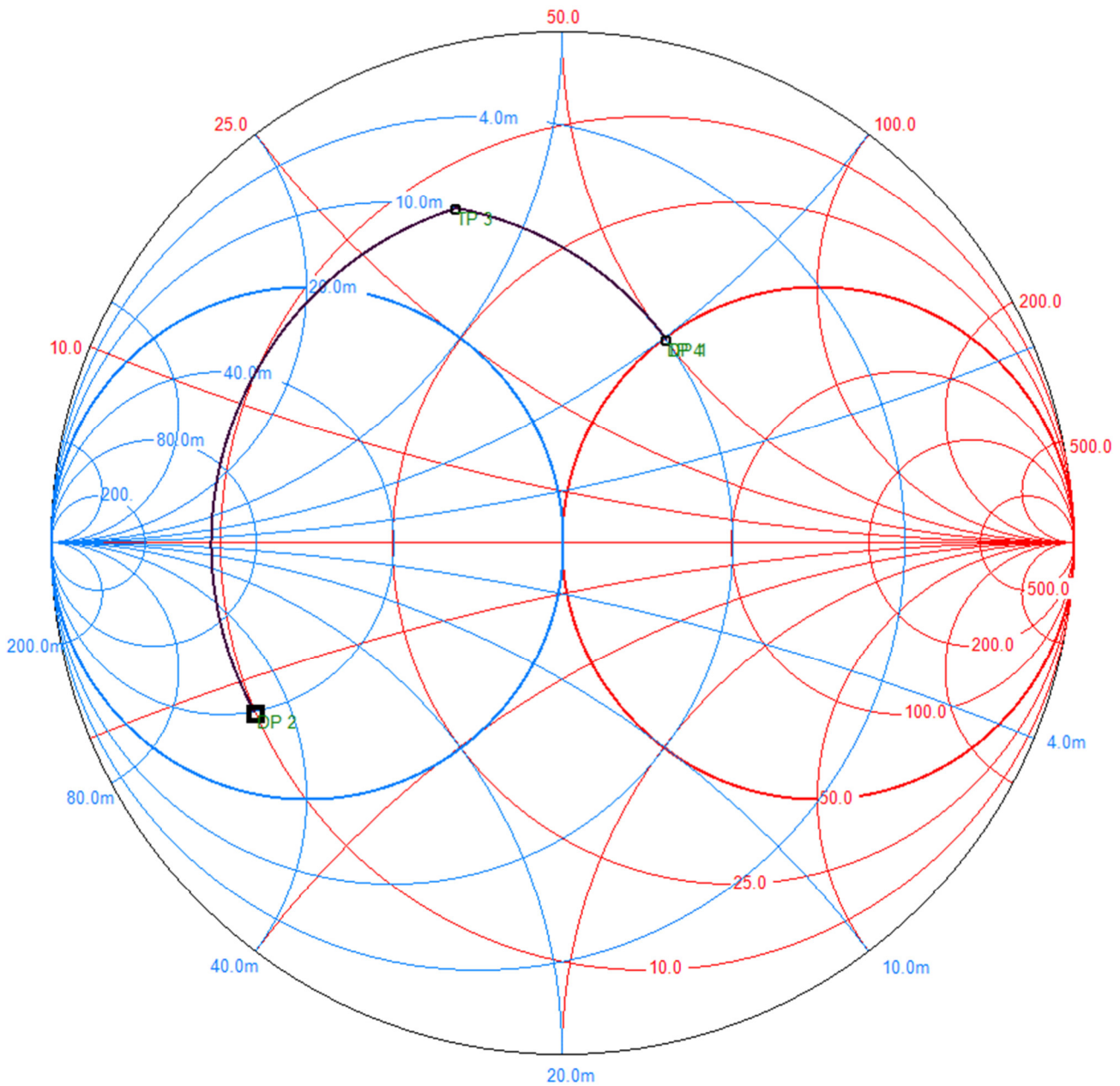


$$\lambda = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_r} \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\sqrt{2,25} \cdot 2 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}}} = 100 \text{mm}$$

ablesen:

$$\frac{l_1}{\lambda} = 0,101 - 0,460 (+0,5) = 0,141 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{l_1 = 0,141 \cdot 100 \text{mm} = 14,1 \text{mm}}}$$

$$b_c = -0,5 - (-1,22) = 0,72$$

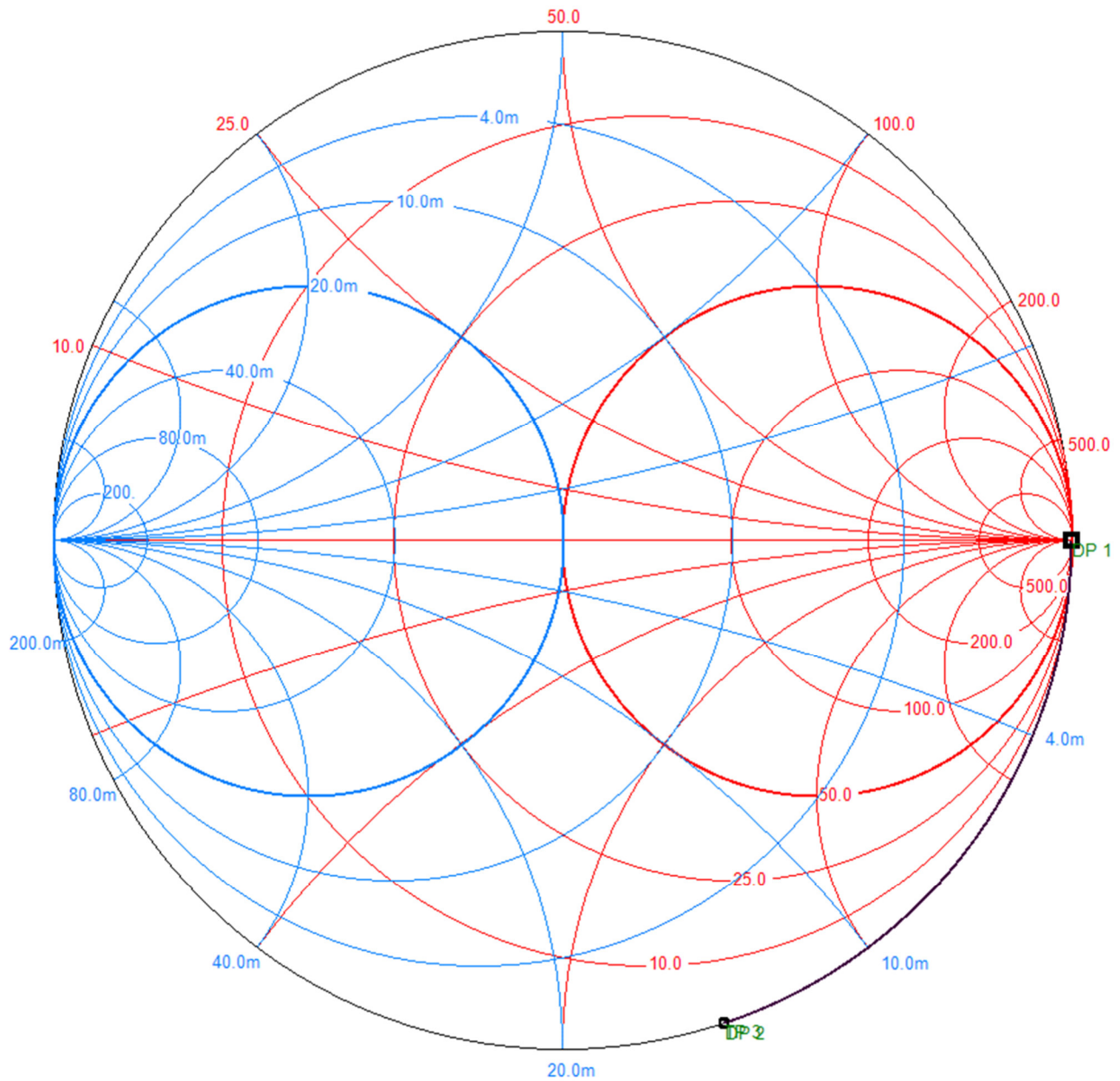b_c durch Transformation eines Leerlaufs längs einer Leitung darstellen:



$$\frac{l_2}{\lambda} = 0,35 - 0,25 = 0,10 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{l_2 = 0,10 \cdot 100\text{mm} = 10\text{mm}}}$$

Aufgabe 2:

(24 Punkte)

$$1. \quad k_L = \frac{L'_{12}}{L'} = \frac{15 \frac{\text{nH}}{\text{m}}}{60 \frac{\text{nH}}{\text{m}}} = 0,25 \quad k_L = \frac{C'_{12}}{C' + C'_{12}}; \quad k_L \cdot C' + k_L \cdot C'_{12} = C'_{12}; \quad k_L \cdot C' = (1 - k_L) \cdot C'_{12}$$

$$\underline{\underline{C'_{12}}} = \frac{k_L}{1 - k_L} \cdot C' = \frac{0,25}{1 - 0,25} \cdot 42 \frac{\text{pF}}{\text{m}} = 14 \frac{\text{pF}}{\text{m}}$$

$$2. \quad \lambda = \frac{c_0}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{75 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 400 \text{cm}$$

minimale Koppeldämpfung für $l = \frac{\lambda}{4} = \underline{\underline{100 \text{cm}}}$

damit: $|\underline{s}_{41}| = |\underline{s}_{41}|_{\min} = k_L \quad \underline{\underline{C_{\min}}} = -20 \text{dB} \cdot \lg(k_L) = -20 \text{dB} \cdot \lg(0,25) = \underline{\underline{12 \text{dB}}}$

$$3. \quad |\underline{s}_{41}|^2 = \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{(1 - k_L^2) \cdot \cos^2 \beta l + \sin^2 \beta l} = \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{-k_L^2 \cdot \cos^2 \beta l + \cos^2 \beta l + \sin^2 \beta l} =$$

$$= \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{1 - k_L^2 \cdot \cos^2 \beta l} = \frac{(0,25)^2 \cdot \sin^2 \left(\frac{2\pi}{400 \text{cm}} \cdot 150 \text{cm} \right)}{1 - (0,25)^2 \cdot \cos^2 \left(\frac{2\pi}{400 \text{cm}} \cdot 150 \text{cm} \right)} = 3,226 \cdot 10^{-2}$$

$$\underline{\underline{C}} = -10 \text{dB} \cdot \lg(|\underline{s}_{41}|^2) = -10 \text{dB} \cdot \lg(3,226 \cdot 10^{-2}) = \underline{\underline{14,9 \text{dB}}}$$

4.

$$k_L = 10^{\frac{6 \text{dB}}{20 \text{dB}}} = 0,50 \quad Z_L = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{60 \cdot 10^{-9} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}{42 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}}} = 37,8 \Omega$$

$$\underline{\underline{Z_{L1}}} = Z_L \cdot \sqrt{1 - k_L^2} = 37,8 \Omega \cdot \sqrt{1 - 0,50^2} = \underline{\underline{32,7 \Omega}}$$

$$\underline{\underline{Z_{L2}}} = Z_L \cdot \frac{\sqrt{1 - k_L^2}}{k_L} = 37,8 \Omega \cdot \frac{\sqrt{1 - 0,50^2}}{0,50} = \underline{\underline{65,5 \Omega}}$$

$$\underline{\underline{l_1}} = \underline{\underline{l_2}} = \frac{\lambda}{4} = \underline{\underline{100 \text{cm}}}$$

Aufgabe 3:

(21 Punkte)

1. zunächst Umrechnung in (Wellenwiderstands-unabhängige) Ein- und Ausgangsimpedanzen:

$$\underline{Z}_e = Z_{L, \text{Bezug}} \cdot \frac{1 + \underline{s}_{11}}{1 - \underline{s}_{11}} = 50\Omega \cdot \frac{1 + 0,707 \cdot e^{-j45^\circ}}{1 - 0,707 \cdot e^{-j45^\circ}} = 111,8\Omega \cdot e^{-j63,4^\circ} = (50 - j100)\Omega$$

$$\underline{Z}_a = Z_{L, \text{Bezug}} \cdot \frac{1 + \underline{s}_{22}}{1 - \underline{s}_{22}} = 50\Omega \cdot \frac{1 + 0,762 \cdot e^{j23^\circ}}{1 - 0,762 \cdot e^{j23^\circ}} = 205\Omega \cdot e^{j54,8^\circ} = (118 + j167)\Omega$$

$$\underline{\underline{s_{11,75\Omega}}} = \frac{\underline{Z}_e - \underline{Z}_L}{\underline{Z}_e + \underline{Z}_L} = \frac{(50 - j100)\Omega - 75\Omega}{(50 - j100)\Omega + 75\Omega} = \underline{\underline{0,644 \cdot e^{-j65,4^\circ}}}$$

$$\underline{\underline{s_{22,75\Omega}}} = \frac{\underline{Z}_a - \underline{Z}_L}{\underline{Z}_a + \underline{Z}_L} = \frac{(118 + j167)\Omega - 75\Omega}{(118 + j167)\Omega + 75\Omega} = \underline{\underline{0,677 \cdot e^{j34,7^\circ}}}$$

2.

$$10^{\frac{V_{Tr,max}}{10\text{dB}}} = V_{Tr,max} = |\underline{s_{21,75\Omega}}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s_{11,75\Omega}}|^2} \cdot \frac{1}{1 - |\underline{s_{22,75\Omega}}|^2}$$

$$|\underline{s_{21,75\Omega}}|^2 = 10^{\frac{V_{Tr,max}}{10\text{dB}}} \cdot (1 - |\underline{s_{11,75\Omega}}|^2) \cdot (1 - |\underline{s_{22,75\Omega}}|^2) = 10^{\frac{17\text{dB}}{10\text{dB}}} \cdot (1 - 0,50^2) \cdot (1 - 0,40^2) = 31,57$$

$$\underline{\underline{|\underline{s_{21,75\Omega}}| = 5,62}}$$

3.

ungünstigste Phasenlage für K: $|\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|^2$ wird minimal

$$|\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|_{\min} = |\underline{s_{11}}\underline{s_{22}}| - |\underline{s_{12}}\underline{s_{21}}| = 0,707 \cdot 0,762 - 4,0 \cdot 0,015 = 0,4787$$

$$K_{\min} = \frac{1 - |\underline{s_{11}}|^2 - |\underline{s_{22}}|^2 + |\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|_{\min}^2}{2|\underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|} =$$

$$= \frac{1 - 0,707^2 - 0,762^2 + 0,4787^2}{2 \cdot 0,015 \cdot 4,0} = 1,239 > 1 \quad \text{"stabil"}$$

ungünstigste Phasenlage für B: $|\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|^2$ wird maximal

$$|\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|_{\max} = |\underline{s_{11}}\underline{s_{22}}| + |\underline{s_{12}}\underline{s_{21}}| = 0,707 \cdot 0,762 + 4,0 \cdot 0,015 = 0,5987$$

$$B_{\min} = 1 + |\underline{s_{11}}|^2 - |\underline{s_{22}}|^2 - |\underline{s_{11}}\underline{s_{22}} - \underline{s_{12}}\underline{s_{21}}|_{\max}^2 =$$

$$= 1 + 0,707^2 - 0,762^2 - 0,5987^2 = 0,5607 > 0 \quad \text{"stabil"}$$

→ Der Transistor ist auf jeden Fall stabil!

Aufgabe 4:

(17 Punkte)

$$1. \quad p_A + g_{LNB} - a_L + g_{VV} = p_E$$

$$\underline{\underline{g_{VV}}} = p_E - p_A - g_{LNB} + a_L = -65\text{dBm} - (-91\text{dBm}) - 53\text{dB} + 46\text{dB} = \underline{\underline{19\text{dB}}}$$

2.

$$P_{R,Ant} = k \cdot T \cdot B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ws}}{\text{K}} \cdot 35\text{K} \cdot 27 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}} = 1,3041 \cdot 10^{-14} \text{W}$$

$$P_{S,Ant} = 10^{-3} \text{W} \cdot 10^{\frac{-91\text{dBm}}{10\text{dB}}} = 7,9433 \cdot 10^{-13} \text{W} \quad \rightarrow \quad \left(\frac{S}{N} \right)_{Ant} = \frac{P_{S,Ant}}{P_{R,Ant}} = \frac{7,9433 \cdot 10^{-13} \text{W}}{1,3041 \cdot 10^{-14} \text{W}} = 60,91$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{Empf} = 10^{\frac{15\text{dB}}{10\text{dB}}} = 31,6228 \quad \rightarrow \quad F_{ges} = \frac{\left(\frac{S}{N} \right)_{Ant}}{\left(\frac{S}{N} \right)_{Empf}} = \frac{60,91}{31,6228} = 1,9261 \quad [\triangleq 2,847\text{dB}]$$

$$G_{LNB} = 10^{\frac{g_{LNB}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{53\text{dB}}{10\text{dB}}} = 2,0 \cdot 10^5 \quad F_{VV} = 10^{\frac{f_{VV}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{3,0\text{dB}}{10\text{dB}}} = 2,0$$

$$G_L = 10^{-\frac{a_L}{10\text{dB}}} = 10^{-\frac{46\text{dB}}{10\text{dB}}} = 2,5 \cdot 10^{-5} \quad F_L = 10^{\frac{a_{L1}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{46\text{dB}}{10\text{dB}}} = 4,0 \cdot 10^4$$

$$F_{ges} = 1 + (F_{LNB} - 1) + \frac{F_L - 1}{G_{LNB}} + \frac{F_{VV} - 1}{G_{LNB} \cdot G_L}$$

$$F_{LNB} = F_{ges} - \frac{F_L - 1}{G_{LNB}} - \frac{F_{VV} - 1}{G_{LNB} \cdot G_L} = 1,9261 - \frac{4,0 \cdot 10^4 - 1}{2,0 \cdot 10^5} - \frac{2,0 - 1}{2,0 \cdot 10^5 \cdot 2,5 \cdot 10^{-5}} = 1,5261$$

$$\underline{\underline{f_{LNB}}} = 10\text{dB} \cdot \lg F_{LNB} = \underline{\underline{1,84\text{dB}}}$$

Aufgabe 5:

(18 Punkte)

1. Reflexionsfaktor der Ersatzquelle:

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_Q}{1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q} = 0,36 + \frac{j0,64 \cdot j0,64 \cdot 0,25 \cdot e^{j30^\circ}}{1 - 0,36 \cdot 0,25 \cdot e^{j30^\circ}} = 0,2668 - j0,0601 = 0,2734 \cdot e^{-j12,7^\circ}$$

$$\underline{\underline{r_L}} = \underline{\underline{r_2}}^* = \underline{\underline{0,2734 \cdot e^{+j12,7^\circ}}}$$

2.

$$\underline{b}_{Q2} = \underline{b}_Q \cdot \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q} = \underline{b}_Q \cdot \frac{j0,64}{1 - 0,36 \cdot 0,25 \cdot e^{j30^\circ}} = \underline{b}_Q \cdot 0,6933 \cdot e^{j92,8^\circ}$$

$$\underline{\underline{P_L}} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r_L}|^2}{|1 - \underline{r}_2 \cdot \underline{r_L}|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot 0,6933^2 \cdot \frac{1 - 0,28^2}{|1 - 0,28 \cdot 0,28|^2} = 5,0W \cdot 0,522 = \underline{\underline{2,61W}}$$

3.

$$P_{L,abs,0} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r_L}|^2}{|1 - \underline{r}_Q \cdot \underline{r_L}|^2} = 5,0W \cdot \frac{1 - 0,28^2}{|1 - 0,25 \cdot e^{j30^\circ} \cdot 0,28|^2} = 5,21W$$

$$\underline{\underline{a_E}} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{L,abs,0}}{P_L}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{5,21W}{2,61W}\right) = \underline{\underline{3,00\text{dB}}} \quad [3,19\text{ dB}]$$

Reflexionsfaktor der Ersatzlast:

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_L}{1 - \underline{s}_{22} \cdot \underline{r}_L} = 0,36 + \frac{j0,64 \cdot j0,64 \cdot 0,28}{1 - 0,36 \cdot 0,28} = 0,2325$$

$$P_{Q,ab} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \cdot \underline{r}_1|^2} = 5,0W \cdot \frac{1 - 0,2325^2}{|1 - 0,25 \cdot e^{j30^\circ} \cdot 0,2325|^2} = 5,24W$$

$$\underline{\underline{a_B}} = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{Q,ab}}{P_{L,max}}\right) = 10\text{dB} \cdot \lg\left(\frac{5,24W}{2,61W}\right) = \underline{\underline{3,03\text{dB}}} \quad [3,21\text{ dB}]$$