

Aufgabe 1: (20 Punkte)


$$1. \quad r_A = \frac{R_A}{Z_L} = \frac{60\Omega}{50\Omega} = 1,2 \quad x_{L_A} = \frac{j \cdot 2\pi \cdot f \cdot L_A}{Z_L} = \frac{j \cdot 2\pi \cdot 183 \cdot 10^6 \frac{1}{s} \cdot 25 \cdot 10^{-9} \frac{Vs}{A}}{50\Omega} = \frac{j28,75\Omega}{50\Omega} = j0,575$$

$$\underline{z}_A = 1,2 + j0,575 = 1,33 \cdot e^{j25,6^\circ} \quad (\text{Lastreflexionsfaktor } \underline{r}_A = 0,268 \cdot e^{j56,2^\circ})$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{183 \cdot 10^6 \frac{1}{s} \cdot \sqrt{4,2}} = 800\text{mm}$$


$$\frac{l_1}{\lambda} = \frac{120\text{mm}}{800\text{mm}} = 0,15 \quad \frac{l_2}{\lambda} = \frac{475\text{mm}}{800\text{mm}} = 0,5938 \quad \lambda/2 \text{ abgezogen: } 0,0938$$

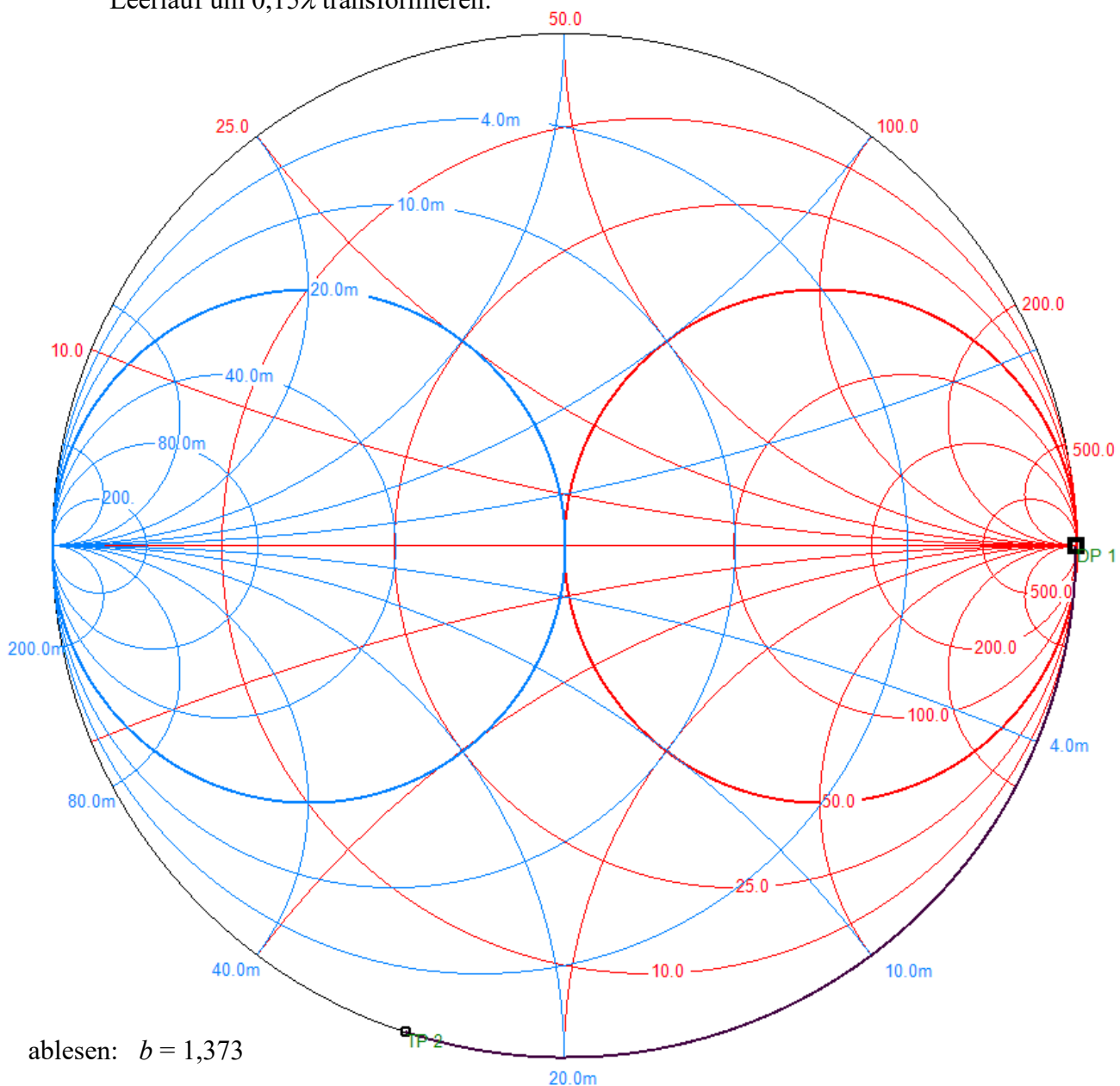Leerlauf um $0,15\lambda$ transformieren:



ablesen: $b = 1,373$

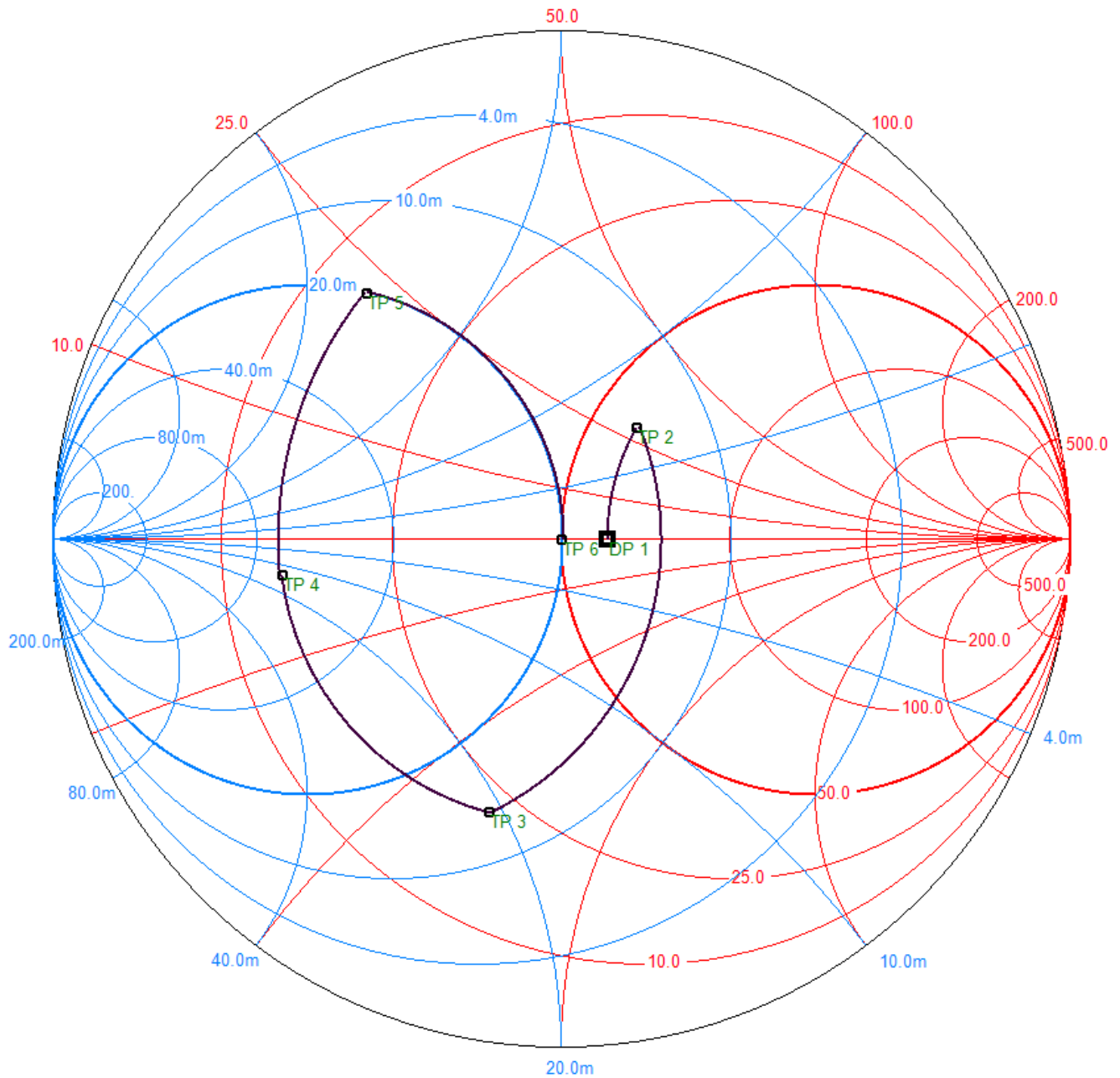2. Transformation über Serien-Induktivität L und Parallel-Kapazität C :



$$X_L = [0,452 - (-0,0582)] \cdot Z_L = 0,5107 \cdot 50\Omega = 25,5\Omega \quad \underline{\underline{L_s = \frac{X_L}{2\pi \cdot f} = \frac{25,5 \frac{\text{V}}{\text{A}}}{2\pi \cdot 183 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 22,2\text{nH}}}$$

$$B_C = \frac{0 - (-1,558)}{Z_L} = 31,6\text{mS} \quad \underline{\underline{C_p = \frac{B_{C_p}}{2\pi \cdot f} = \frac{31,6 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}}{2\pi \cdot 183 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}}} = 27,4\text{pF}}}$$

Aufgabe 2:

(25 Punkte)

1. ablesen aus Folie 3-6 mit $Z_L = 50\Omega$ und $\varepsilon_r = 4,0$: $\frac{w}{h} = 2,0$

$$\underline{\underline{w}} = 2,0 \cdot h = 2,0 \cdot 0,8\text{mm} = \underline{\underline{1,6\text{mm}}}$$

ablesen aus Folie 3-5 für $\frac{w}{h} = 2,0$: $\varepsilon_{r,eff} = 3,1$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2,4 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sqrt{3,1}} = \underline{\underline{71,0\text{mm}}}$$

2. abgelesen aus Folie 7-14, da worst case = $\lambda/4$ - Koppelstrecke:

$$C_{min} = 30\text{dB} \rightarrow \frac{s}{h} = 3,8 \rightarrow \underline{\underline{s_{min}}} = 3,8 \cdot h = 3,8 \cdot 0,8\text{mm} = \underline{\underline{3,04\text{mm}}}$$

3. aus Folie 7-12 mit $\frac{s}{h} = \frac{3,2\text{mm}}{0,8\text{mm}} = 4,0$: $k_L = 0,03$

$$\begin{aligned} |S_{41}|^2 &= \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{(1 - k_L^2) \cdot \cos^2 \beta l + \sin^2 \beta l} = \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{-k_L^2 \cdot \cos^2 \beta l + \cos^2 \beta l + \sin^2 \beta l} = \\ &= \frac{k_L^2 \cdot \sin^2 \beta l}{1 - k_L^2 \cdot \cos^2 \beta l} = \frac{(0,03)^2 \cdot \sin^2 \left(\frac{2\pi}{71,0\text{mm}} \cdot 69,0\text{mm} \right)}{1 - (0,03)^2 \cdot \cos^2 \left(\frac{2\pi}{71,0\text{mm}} \cdot 69,0\text{mm} \right)} = 2,792 \cdot 10^{-5} \quad [7,238 \cdot 10^{-6}] \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{C}} = -10\text{dB} \cdot \lg(|S_{41}|^2) = -10\text{dB} \cdot \lg(2,792 \cdot 10^{-5}) = \underline{\underline{45,5\text{dB}}} \quad [51,4\text{dB}]$$

4. $C = 7,0\text{dB} \rightarrow k = 10^{-\frac{7,0\text{dB}}{20\text{dB}}} = 0,4467$
- $$Z_{L1} = Z_L \cdot \sqrt{1 - k^2} = 50\Omega \cdot \sqrt{1 - 0,4467^2} = 44,7\Omega$$
- $$Z_{L2} = Z_L \cdot \frac{\sqrt{1 - k^2}}{k} = 50\Omega \cdot \frac{\sqrt{1 - 0,4467^2}}{0,4467} = 100\Omega$$

aus Folie 3-6:

$$\frac{w_1}{h} = 2,5 \rightarrow \underline{\underline{w_1}} = 2,5 \cdot 0,8\text{mm} = \underline{\underline{2,0\text{mm}}}$$

$$\frac{w_2}{h} = 0,49 \rightarrow \underline{\underline{w_2}} = 0,49 \cdot 0,8\text{mm} = \underline{\underline{0,39\text{mm}}}$$

Aufgabe 3:

(20 Punkte)

$$1. \quad \underline{v_{Tr}} = 10\text{dB} \cdot \lg |\underline{s}_{21}|^2 = 10\text{dB} \cdot \lg(3,876^2) = \underline{\underline{11,8\text{dB}}}$$

$$\underline{\underline{v_{Tr,max}}} = 10\text{dB} \cdot \lg \left(|\underline{s}_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1-|\underline{s}_{11}|^2} \cdot \frac{1}{1-|\underline{s}_{22}|^2} \right) = 10\text{dB} \cdot \lg \left(3,876^2 \cdot \frac{1}{1-0,614^2} \cdot \frac{1}{1-0,473^2} \right) = \underline{\underline{14,9\text{dB}}}$$

$$2. \quad \underline{Z_e} = Z_L \cdot \frac{1+\underline{s}_{11}}{1-\underline{s}_{11}} = Z_L \cdot \frac{1+0,614 \cdot e^{-j152^\circ}}{1-0,614 \cdot e^{-j152^\circ}} = 17,2\Omega \cdot e^{-j43^\circ} = (12,58 - j11,73)\Omega$$

$$\underline{\underline{Z_{i,q}}} = \underline{\underline{Z_e^*}} = \underline{\underline{17,2\Omega \cdot e^{+j43^\circ}}} = (12,58 + j11,73)\Omega$$

$$\underline{Z_a} = Z_L \cdot \frac{1+\underline{s}_{22}}{1-\underline{s}_{22}} = Z_L \cdot \frac{1+0,473 \cdot e^{-j67^\circ}}{1-0,473 \cdot e^{-j67^\circ}} = 68,3\Omega \cdot e^{-j48^\circ} = (45,70 - j50,76)\Omega$$

$$\underline{\underline{Z_{Last}}} = \underline{\underline{Z_a^*}} = \underline{\underline{68,3\Omega \cdot e^{+j48^\circ}}} = (45,70 + j50,76)\Omega$$

$$3. \quad B = 1 + |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 - |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2 = 0,01$$

$$|\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}| = \sqrt{1 - 0,01 + |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2} = \sqrt{0,99 + 0,614^2 - 0,473^2} = 1,069$$

$$\begin{aligned} & |0,614 \cdot e^{-j152^\circ} \cdot 0,473 \cdot e^{-j67^\circ} - |\underline{s}_{12}| \cdot e^{j20^\circ} \cdot 3,876 \cdot e^{-j239^\circ}| = \\ & = |0,290 \cdot e^{-j219^\circ} - 3,876 \cdot |\underline{s}_{12}| \cdot e^{-j219^\circ}| = |0,290 - 3,876 \cdot |\underline{s}_{12}|| = 1,069 \end{aligned}$$

2 Lösungen:

$$a) \quad 0,290 - 3,876 \cdot |\underline{s}_{12}| = 1,069 \quad |\underline{s}_{12}| = \frac{-1,069 + 0,290}{3,876} = -0,201 \quad \text{physikalisch sinnlos}$$

$$b) \quad -0,290 + 3,876 \cdot |\underline{s}_{12}| = 1,069 \quad \underline{\underline{|\underline{s}_{12}|}} = \frac{1,069 + 0,290}{3,876} = \underline{\underline{0,351}}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad K &= \frac{1 - |\underline{s}_{11}|^2 - |\underline{s}_{22}|^2 + |\underline{s}_{11}\underline{s}_{22} - \underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|^2}{2|\underline{s}_{12}\underline{s}_{21}|} = \\ &= \frac{1 - 0,614^2 - 0,473^2 + |0,614 \cdot e^{-j152^\circ} \cdot 0,473 \cdot e^{-j67^\circ} - 0,351 \cdot e^{j20^\circ} \cdot 3,876 \cdot e^{-j239^\circ}|^2}{2 \cdot 0,351 \cdot 3,876} = \\ &= 0,568 < 1 \quad \rightarrow \text{nicht absolut stabil!} \quad [0,610] \end{aligned}$$

Aufgabe 4:

(19 Punkte)

$$1. \quad P_{RA} = k \cdot T_A \cdot B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ws}}{\text{K}} \cdot 290\text{K} \cdot 100 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}} = 4,0 \cdot 10^{-13} \text{W} \triangleq -94\text{dBm}$$

$$\left(\frac{S}{N} \right)_A = \left(\frac{P_A}{P_{RA}} \right) \triangleq -80\text{dBm} - (-94\text{dBm}) = \underline{\underline{14\text{dB}}}$$

$$2. \quad F_{VV} = 10^{\frac{f_{VV}}{10\text{dB}}} = 10^{\frac{1,8\text{dB}}{10\text{dB}}} = 1,51$$

$$F_L = 10^{\frac{a_L \cdot l}{10\text{dB}}} \quad G_L = 10^{-\frac{a_L \cdot l}{10\text{dB}}} = \frac{1}{F_L}$$

$$F_{ges} = 1 + (F_L - 1) + \frac{F_{VV} - 1}{G_L} = \left(\frac{S}{N} \right)_A / \left(\frac{S}{N} \right)_{min} \triangleq 14\text{dB} - 10\text{dB} = 4\text{dB} \triangleq 2,51 \quad [5\text{dB} \triangleq 3,16]$$

$$F_{ges} = F_L + (F_{VV} - 1) \cdot F_L = F_{VV} \cdot F_L$$

$$F_L = \frac{F_{ges}}{F_{VV}} = \frac{2,51}{1,51} = 1,66 \triangleq 2,2\text{dB} = a_L \cdot l \quad [2,09 \triangleq 3,2\text{dB}]$$

$$l = \frac{2,2\text{dB}}{a_L} = \frac{2,2\text{dB}}{0,5 \frac{\text{dB}}{\text{m}}} = \underline{\underline{4,4\text{m}}} \quad [6,4\text{m}]$$

Kontrolle, ob das Signal dabei nicht unter den Minimalpegel gedämpft wird:

$$P_A - a_L + g_{VV} = -80\text{dBm} - 2,2\text{dB} + 20\text{dB} = -62,2\text{dBm} > -70\text{dBm} = P_{E,min} \quad [-63,2\text{dBm}]$$

$$3. \quad F_L = 10^{\frac{0,5 \frac{\text{dB}}{\text{m}} \cdot 20\text{m}}{10\text{dB}}} = 10 \quad G_L = 10^{-\frac{0,5 \frac{\text{dB}}{\text{m}} \cdot 20\text{m}}{10\text{dB}}} = 0,1 \quad G_{VV2} = 10^{\frac{10\text{dB}}{10\text{dB}}} = 10 \quad F_{ges} = 2,5$$

$$F_{ges} = 1 + (F_{VV2} - 1) + \frac{F_L - 1}{G_{VV2}} + \frac{F_{VV} - 1}{G_{VV2} \cdot G_L}$$

$$F_{VV2} = F_{ges} - \frac{F_L - 1}{G_{VV2}} - \frac{F_{VV} - 1}{G_{VV2} \cdot G_L} = 2,5 - \frac{10 - 1}{10} - \frac{1,51 - 1}{10 \cdot 0,1} = 2,5 - 0,9 - 0,51 = 1,09$$

$$\rightarrow \underline{\underline{f_{VV2} = 0,37\text{dB}}}$$

Aufgabe 5:

(16 Punkte)

1.

$$\underline{b}_{Q2} = \underline{b}_Q \cdot \frac{\underline{s}_{21}}{1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q} = \underline{b}_Q \cdot \frac{0,30}{1 - (-j0,70) \cdot j0,80} = \underline{b}_Q \cdot 0,6818$$

$$\underline{r}_2 = \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_Q}{1 - \underline{s}_{11} \cdot \underline{r}_Q} = -j0,70 + \frac{0,30 \cdot 0,30 \cdot j0,80}{1 - (-j0,70) \cdot j0,80} = -j0,5364$$

$$\underline{\underline{P_L}} = \frac{1}{2} |\underline{b}_{Q2}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_2 \cdot \underline{r}_L|^2} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot 0,6818^2 \cdot \frac{1 - 0,50^2}{|1 - (-j0,5364) \cdot j0,50|^2} = 4,649 \text{ W} \cdot 1,400 = \underline{\underline{6,51 \text{ W}}}$$

2.

$$P_{L,abs,0} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_L|^2}{|1 - \underline{r}_Q \cdot \underline{r}_L|^2} = 10 \text{ W} \cdot \frac{1 - 0,50^2}{|1 - j0,80 \cdot j0,50|^2} = 3,83 \text{ W}$$

$$\underline{\underline{a_E}} = 10 \text{ dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{L,abs,0}}{P_L}\right) = 10 \text{ dB} \cdot \lg\left(\frac{3,83 \text{ W}}{6,51 \text{ W}}\right) = \underline{\underline{-2,3 \text{ dB}}} \quad [-1,9 \text{ dB}]$$

3.

$$\underline{r}_1 = \underline{s}_{11} + \frac{\underline{s}_{12} \cdot \underline{s}_{21} \cdot \underline{r}_L}{1 - \underline{s}_{22} \cdot \underline{r}_L} = -j0,70 + \frac{0,30 \cdot 0,30 \cdot j0,50}{1 - (-j0,7) \cdot j0,50} = -j0,6308$$

$$P_{Q,ab} = \frac{1}{2} |\underline{b}_Q|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_1|^2}{|1 - \underline{r}_Q \cdot \underline{r}_1|^2} = 10 \text{ W} \cdot \frac{1 - 0,6308^2}{|1 - j0,80 \cdot (-j0,6308)|^2} = 24,5 \text{ W}$$

$$\underline{\underline{a_B}} = 10 \text{ dB} \cdot \lg\left(\frac{P_{Q,ab}}{P_L}\right) = 10 \text{ dB} \cdot \lg\left(\frac{24,5 \text{ W}}{6,51 \text{ W}}\right) = \underline{\underline{5,8 \text{ dB}}} \quad [6,1 \text{ dB}]$$